

VHDL: Modelagem RTL

Engenharia Eletrônica

Prof. Renan Augusto Starke

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
Campus Florianópolis
renan.starke@ifsc.edu.br

30 de março de 2020



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA


- 1 Introdução
- 2 Processos: latches e registradores
- 3 Máquinas de estados
- 4 Referências

- ▶ Tópicos da aula de hoje:
 - Recapitulação modelagem RTL
 - Processos síncronos
 - Latches
 - Registradores
 - Máquinas de estado


Modelagem RTL

Modelagem RTL

 Modelagem comportamental que implica ou infere hardware. Descreve-se a funcionalidade e implica-se na estrutura do circuito.



Síntese RTL

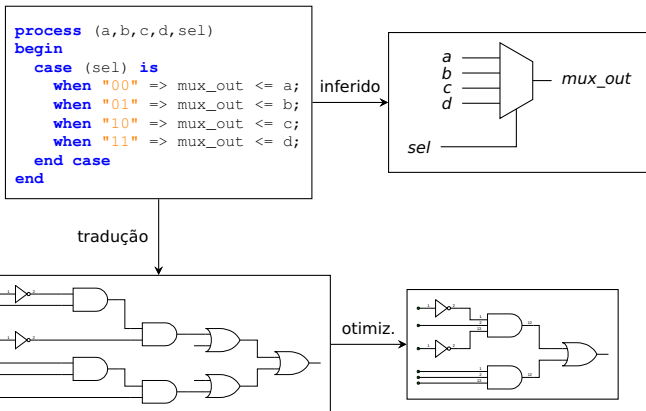

- 1 Introdução
- 2 Processos: latches e registradores
- 3 Máquinas de estados
- 4 Referências


Tipos de processos

► Processos combinacionais

- Lista de sensibilidade apresenta todas as entradas

► Exemplo:

```
process (a, b, sel)
```

 


► Processos sequenciais

- Sensíveis a um clock e sinais assíncronos de controle

► Exemplo:

```
process (aclr_n, clk)
```

 

- A lista de sensibilidade não inclui a entrada “d”


Latch

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity latch1 is
  port (
    data : in std_logic;
    gate : in std_logic;
    q : out std_logic
  );
end entity latch1;

architecture logic of latch1 is
begin
  label_1: process (data, gate)
  begin
    if gate = '1' then
      q <= data;
    end if;
  end process label_1;
end architecture behavior;
```

inferido

 

Lista de sensibilidade inclui ambas entradas

O que acontece quando gate = '0'? **Memória**


Flip Flop D

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dff1 is
  port (
    d : in std_logic;
    clk : in std_logic;
    q : out std_logic
  );
end entity dff1;

architecture logic of dff1 is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture behavior;
```

inferido

 

- ▶ **clk** é o nome do sinal
- ▶ **'EVENT** é um atributo VHDL (mudança do estado)
- ▶ **clk=1** significa borda de subida


Flip Flop D

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dff1 is
  port (
    d : in std_logic;
    clk : in std_logic;
    q : out std_logic
  );
end entity dff1;

architecture logic of dff1 is
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture logic;
```

inferido

 

rising_edge():

- ▶ Função IEEE definida em no pacote STD_LOGIC_1164
- ▶ Especifica que o sinal **deve** variar de 0 a 1
- ▶ X, Z, ... para 1 não é considerado


Flip Flop D – clear assíncrono

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dff_clrn is
  port (
    d : in std_logic;
    clr_n : in std_logic;
    clk : in std_logic;
    q : out std_logic
  );
end entity dff_clrn;

architecture logic of dff_clrn is
begin
  process (clk, clr_n)
  begin
    if clr_n = '0' then
      q <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture logic;
```

inferido

 

- Implementação correta de sinais de controle assíncronos
- Sinal assíncrono está na lista de sensibilidade e é verificado antes do **clock**
- **clr_n='0'** não depende do clock


Flip Flop D – clear síncrono

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity dff_sclr_n is
  port (
    sclr_n : in std_logic;
    d, clk : in std_logic;
    q : out std_logic
  );
end entity dff_sclr_n;

architecture logic of dff_sclr_n is
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge (clk) then
      if sclr_n = '0' then
        q <= '0';
      else
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture logic;
```

inferido

 


- ▶ Implementação correta de sinais de controle síncronos
- ▶ Sinais síncronos não são incluídos na lista de sensibilidade e são verificados conforme a borda do **clock**
- ▶ **clrn_n='0'** depende do clock

Número de registradores

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg1 is
  port (
    d : in std_logic;
    clk : in std_logic;
    q : out std_logic
  );
end entity reg1;

 architecture logic of reg1 is
  signal a, b : std_logic;
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge (clk) then
      a <= d;
      b <= a;
      q <= b;
    end if;
  end process;
end architecture logic;
```




Atribuição de sinais dentro de um bloco if-then síncrono infere registradores

Número de registradores

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity reg2 is  
  port (  
    d : in std_logic;  
    clk : in std_logic;  
    q : out std_logic  
  );  
end entity reg2;  
  
architecture logic of reg2 is  
  signal a, b : std_logic;  
begin  
  process (clk)  
    begin  
      if rising_edge (clk) then  
        a <= d;  
        b <= a;  
      end if;  
    end process;  
    q <= b;  
  end architecture logic;
```

inferido

 

Atribuição de b para q não é mais sensível ao clock: **um registrador a menos**


Número de registradores

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg3 is
  port (
    d : in std_logic;
    clk : in std_logic;
    q : out std_logic
  );
end entity reg3;

architecture logic of reg3 is
begin
  process (clk)
    variable a, b : std_logic;
  begin
    if rising_edge (clk) then
      a := d;
      b := a;
      q <= b;
    end if;
  end process;
end architecture logic;
```

inferido

 

Variáveis são atribuídas imediatamente: **apenas um registrador**

Atribuição de variáveis em lógica sequencial

- ▶ Variáveis são armazenamentos temporários que normalmente não geram hardware
- ▶ Atribuição de variáveis podem ser utilizadas em expressões para atualizar um valor imediatamente
 - Uma variável pode ser atribuída a um sinal para inferir hardware

Exemplo: contador

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity counter is
  port (
    clk, aclr, clk_ena : in std_logic;
    q : out std_logic_vector (15 downto 0);
  );
end entity counter;


architecture logic of counter is
begin
  process (clk, aclr)
    variable q_var : std_logic_vector(15 downto 0);
  begin
    if aclr = '1' then
      q_var := (others => '0');
    elsif rising_edge (clk) then
      if clk_ena = '1' then
        q_var := q_var + 1;
      end if;
    end if;
    q <= q_var;
  end process;
end architecture logic;
```

Expressão aritmética atribuída à variável
antes da escrita do valor conhecido

Variável atribuída à um sinal para geração
de hardware

 
Exercício

- ▶ Escreva o código para um registrador de n-bits (GENERICs).
 - Todas as operações ocorrem na subida de clk, com exceção de **sclr_n**.
 - Se **sclr_n** é baixo, limpe a saída (prioridade mais alta).
 - Na subida do clock, verifique se **clk_ena** é alto.
 - Se **clk_ena** é alto, as saídas são atribuídas às entradas
 - Se **clk_ena** é baixo, nada é feito.
 - Simule.



 Exercício

- ▶ Escreva o código para um contador de 2 bits com controle assíncrono
 - A saída vai para “00” **imediatamente** quando **aclr_n** é baixo
 - Se **aclr_n** não é baixo, o contador é incrementado em 1 na subida do clock
 - Use uma variável
 - **aclr_n** tem prioridade sobre a verificação da subida do clk
- ▶ Use pacotes **STD_LOGIC_1164** e **STD_LOGIC_UNSIGNED**
- ▶ Simule e sintetize. Verifique o hardware RTL sintetizado na ferramenta de síntese




- 1 Introdução
- 2 Processos: latches e registradores
- 3 Máquinas de estados**
- 4 Referências

Máquinas de estados

Máquinas de estados

É um circuito sequencial que transita em uma sequência conhecida de estados.

 - ▶ A transição de entre estados é comandada por um sinal de controle.
- ▶ O estado atual pode ser definido por registradores.
- ▶ Estados futuros são determinados com base no estado atual e pela situação das entradas.




Máquinas de estados em VHDL

- ▶ Estados de uma máquina de estados **devem** ser declarados um tipo enumerados.

```
TYPE state_type IS (IDLE, TAP1, TAP2, TAP3, TAP4 );
```

- ▶ Após a declaração, um sinal deve ser instanciado utilizando o tipo criado:

```
SIGNAL filter : state_type;
```

 

- ▶ Lógica de transição dos estados:
 - Construção **CASE** dentro de um processo sequencial (clk)
- ▶ Há dois métodos para determinar as saídas de uma máquina:
 - Processo combinacional com **CASE**
 - Atribuição seletional e/ou atribuição condicional para cada saída

Máquinas de estados em VHDL


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity filter_sm is
  port (
    clk, reset, nw : in std_logic;
    select_ : out std_logic_vector
      (1 downto 0);
    nxt, first : out std_logic
  );
end entity filter_sm;

architecture logic of filter_sm is

  type state_type is (IDLE, TAP1, TAP2,
    TAP3, TAP4);
  signal filter : state_type;


begin
  (...)
```

 

- Declaração de tipo
- Instância do sinal com o novo tipo

Máquinas de estados: transição dos estados


```
process (reset, clk)
begin
  if reset = '1' then
    filter <= idle;
  elsif clk' event and clk = '1' then
    case filter is
      when idle =>
        if nw = '1' then
          filter <= TAP1;
        end if;
      when TAP1 =>
        filter <= TAP2;
      when TAP2 =>
        filter <= TAP3;
      when TAP3 =>
        filter <= TAP4;
      when TAP4 =>
        if nw = '1' then
          filter <= TAP1;
        else
          filter <= idle;
        end if;
      end case;
    end if;
  end process;
```

 

Máquinas de estados: saídas (CASE)


```
output: process (filter)
begin
  nxt <= '0';
  first <= '0';
  select_ <= "00";

   case filter is
  when idle =>
  when TAP1 =>
    first <= '1';
  when TAP2 =>
    select_ <= "01";
  when TAP3 =>
    select_ <= "10";
  when TAP4 =>
    select_ <= "11";
    nxt <= '1';
  end case;
end process output;
```



Máquinas de estados: saídas (atribuição de sinais)
 
```
nxt <= '1' when filter=TAP4 else '0';  
first <= '1' when filter=TAP1 else '0';  
  
with filter select  
select_ <= "00" when TAP1,  
           "01" when TAP2,  
           "10" when TAP3,  
           "11" when TAP4,  
           "00" when others;
```





DANGER
MAN AT WORK

- 1 Introdução
- 2 Processos: latches e registradores
- 3 Máquinas de estados
- 4 Referências**

- ▶ *Introduction to Altera Devices and Design Software*
- ▶ D'AMORE, Roberto. VHDL: descrição e síntese de circuitos digitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012. 292 p., il. ISBN 9788521620549.
- ▶ PEDRONI, Volnei A. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p., ISBN 9788535234657.