

VHDL: Sinais e operadores

Engenharia Eletrônica

Prof. Renan Augusto Starke

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
Campus Florianópolis
renan.starke@ifsc.edu.br

16 de setembro de 2019



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

- 1 Introdução
- 2 Constantes
- 3 Sinais
- 4 Operadores
- 5 Sinais: atribuição condicional e selecionável
- 6 Referências

► Tópicos da aula de hoje:

- Constantes
- Sinais
- Atribuição de sinais
- Operadores

Vhsic (Very High Speed Integrated Circuit)
Hardware
Description
Language

O que é VHDL?

- ▶ Padrão industrial IEEE para linguagem de descrição de **hardware**
- ▶ Linguagem de descrição em **alto nível** para simulação e síntese

▶ Objetos:

- Usados para descrever a funcionalidade de um módulo
- Atribuídos valores e tipos

▶ Classes de objetos:

- Define o comportamento do objeto e que operações podem ser realizadas
- Tipos:
 - ▶ CONSTANT
 - ▶ SIGNAL
 - ▶ VARIABLE
 - ▶ FILE

- 1 Introdução
- 2 Constantes**
- 3 Sinais
- 4 Operadores
- 5 Sinais: atribuição condicional e selecionável
- 6 Referências

- ▶ Associam um valor a um nome
- ▶ Declaração:
 - Pode ser declarada em uma ENTITY, ARCHITECTURE ou PACKAGE


```
constant <nome> : <tipo_de_dado> := <valor>;  
constant bus_width : integer := 16;
```

- ▶ Não podem ser alteradas em tempo de execução
 - Note que *generics* são constantes (parâmetros) que podem ser sobrescritos passando novos valores durante **compilação**, mas não em execução
- ▶ Melhora-se legibilidade do código
- ▶ Melhora-se flexibilidade do código

Tópico

- 1 Introdução
- 2 Constantes
- 3 Sinais**
- 4 Operadores
- 5 Sinais: atribuição condicional e selecionável
- 6 Referências

 - ▶ Sinais representam interconexões físicas (fios) que se comunicam entre processos (funções)



- ▶ Declaração:
 - Pode ser declarada em uma ENTITY, ARCHITECTURE ou PACKAGE

```
signal temp : std_logic_vector(7 downto 0);
```

Atribuição de valores ao sinais

```
signal temp : std_logic_vector(7 downto 0);
```

- ▶ Atribuição de sinais utiliza o operador: <=
- ▶ Exemplos:
 - Todos os bits:

```
temp <= "10101010";  
temp <= x"aa" ; — (1076–1993)  
— VHDL suporta 'o' para octal e 'b' para binário
```

- Parcial:

```
temp (7 downto 4) <= "1010";
```


- Bit:

```
temp(7) <= '1';
```

- ▶ Use aspas normais (" ") para atribuição multi-bit e aspas simples (' ') para bit único

Sinais como interconexão
 
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity simp is  
  port (  
    r, t, g, h : in std_logic;  
    qb : out std_logic  
  );  
end entity simp;  
  
architecture logic of simp is  
  signal qa : std_logic;  
  
begin  
  qa <= r or t;  
  qb <= (qa and not (g xor h));  
  
end architecture logic;
```



Declaração de sinal dentro da arquitetura

- r, t, g, h, e qb são sinais por padrão
- qa precisa ser declarado como conexão intermediária

Atribuição de sinais concorrentes

- ▶ Atribuição de sinais usando expressões
- ▶ Representam um processo **implícito** concorrente
 - Estas atribuições são sensíveis a todos os sinais à direita da atribuição
- ▶ Três tipos:
 - Atribuição simples
 - Atribuição condicional
 - Atribuição seletiva


Atribuição simples

- ▶ Formato: `< nome_sinal > <= < expressao >;`
- ▶ Exemplo:

— 2 processos implícitos

```
qa <= r or t;  
qb <= (qa and not (g xor h));
```

— parenteses dão a ordem de precedência

 

- ▶ Expressões utilizam operadores VHDL para descrever comportamento

- 1 Introdução
- 2 Constantes
- 3 Sinais
- 4 Operadores**
- 5 Sinais: atribuição condicional e selecionável
- 6 Referências

Operadores VHDL

Tipo	Nome/Símbolo	Prioridade
Lógico	not and or nand nor xor xnor	Mais alta
Relacional	= /= < <= > >=	
Shift (1)(2)	sll srl sla sra rol ror	
Aritmético	Adição e sina	+ -
	Concatenação	&
	Multiplicação	* / mod rem
Outros	** abs	Mais baixa

- ▶ **: Exponencial
- ▶ abs: Valor absoluto
- ▶ (1): Não suportado no VHDL'97
- ▶ (2): Suportado pelo pacote NUMETIC_STD para tipos SIGNED/UNSIGNED

Summary of NUMERIC_STD

+ - * / rem mod
< <= > >= = /=

UNSIGNED ■ UNSIGNED
UNSIGNED ■ NATURAL
NATURAL ■ UNSIGNED
SIGNED ■ SIGNED
SIGNED ■ INTEGER
INTEGER ■ SIGNED

sll srl rol ror

UNSIGNED ■ INTEGER
SIGNED ■ INTEGER

not and or nand nor
xor xnor

UNSIGNED ■ UNSIGNED
SIGNED ■ SIGNED

```
TO_INTEGER [UNSIGNED      ] return INTEGER
TO_INTEGER [SIGNED        ] return INTEGER
TO_UNSIGNED [NATURAL, NATURAL] return UNSIGNED
TO_SIGNED   [INTEGER, NATURAL] return SIGNED
RESIZE      [UNSIGNED, NATURAL] return UNSIGNED
RESIZE      [SIGNED, NATURAL]  return SIGNED
```

Copyright © Doulos

Funções aritméticas

```
entity opr is
  port (
    a : in integer range 0 to 16;
    b : in integer range 0 to 16;
    sum : out integer range 0 to 32
  );
end entity opr;
```


```
architecture example of opr is
begin
  sum <= a + b;
end architecture example;
```

O compilador VHDL entende esta operação porque o operador '+' é automaticamente definido para o tipo INTEGER.

- Note que a biblioteca STD e o pacote STANDARD não precisam ser referenciados.

- ▶ A linguagem VHDL define operações aritméticas e lógicas apenas para tipos definidos no pacote STANDARD
- ▶ Para usar outros tipos, deve-se **converter** utilizando funções.
- ▶ **Antigamente** utilizava-se pacotes que sobrecarregam operadores na biblioteca **IEEE**, mas estão **desatualizados**.
 - **STD_LOGIC_ARITH**: funções aritméticas
 - **STD_LOGIC_SIGNED**: funções aritméticas sinalizadas
 - **STD_LOGIC_UNSIGNED**: funções aritméticas não sinalizadas

Numeric Std Conversions

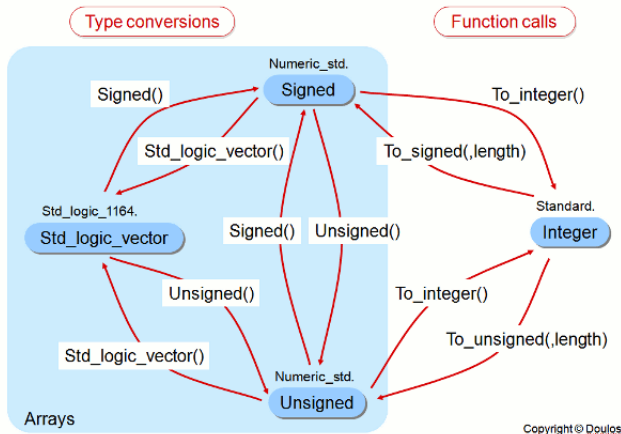

Conversão de tipos

A não ser que seja necessário utilizar **std_logic_vector**, é preferível utilizar os tipos **signed** ou **unsigned** diretamente, especialmente para **sinais** mas também para **portas**. Evita-se excesso de conversão e melhora-se a documentação.

- ▶ Valores numéricos positivos (contadores, endereços): **unsigned**.
- ▶ Valores positivos e negativos (dados): **signed**.
- ▶ Valores não numéricos (sinais de controle, agredados): **std_logic(_vector)**

Uso de operadores

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```

Inclusão das bibliotecas para implementar os operadores.

```
entity overload is  
  port (  
    a : in std_logic_vector (4 downto 0);  
    b : in std_logic_vector (4 downto 0);  
    sum : out std_logic_vector (4 downto 0)  
  );  
end entity overload;
```

Tipos IEE

```
architecture example of overload is  
begin  
  sum <= a + b;  
end architecture example;
```

Deve-se converter para operar. Este código está incorreto.

Exercício 1

- ▶ Corrija o somador de 4-bits.
- ▶ Simule no ModelSim e verifique o funcionamento.


Exercício 2

► Objetivos:

- Construir um somador com o operador '+'
- Praticar a estrutura ENTITY-ARCHITECTURE
- Verificar o efeito das bibliotecas na compilação

► Escreva o código para um somador de n-bits

- Use GENERICS para mudar o tamanho da portas de acordo com a necessidade
- Use os nomes conforme o diagrama abaixo (bloco, portas, e caixa minúscula)
- Entradas e saídas devem ser declaradas como **unsigned**
- Use o pacote **ieee.numeric_standard.all** para operações aritméticas.

 


Exercício 3

► Objetivos:

- Construir um multiplicador com o operador '*'
- Praticar a estrutura ENTITY-ARCHITECTURE
- Verificar o efeito das bibliotecas na compilação

► Escreva o código para um somador de n-bits

 - Use GENERICS para mudar o tamanho da portas de acordo com a necessidade
- Use os nomes conforme o diagrama abaixo (bloco, portas, e caixa minúscula)
- Entradas e saídas devem ser declaradas como **unsigned**
- Use o pacote **ieee.numeric_standard.all** para operações aritméticas.



- 1 Introdução
- 2 Constantes
- 3 Sinais
- 4 Operadores
- 5 Sinais: atribuição condicional e selecionável**
- 6 Referências

Atribuição condicional


► Formato:

```
<nome_sinal>    <= <sinal/valor> WHEN <condicao_1> ELSE  
                  <sinal/valor> WHEN <condicao_2> ELSE  
                  (...)   
                  <sinal/valor> WHEN <condicao_n> ELSE  
                  <sinal/valor>;
```

► Exemplo:

```
q <= a when sela = '1' else  
     b when selb = '1' else  
     c;
```

Processo implícito

 

Atribuição condicional – exemplos

```
s0 <= i0 or i1 when na = 8 or nb = 2 else  
      i1      when na = 3 and nb = 5 else  
      i0 and i1 when na = 7 else  
      i0;
```

Construção composta

```
entity mux_1 is  
  port (  
    i0, i1, i2, i3 : in bit;  
    s0, s1 : in bit;  
    ot : out bit);  
end mux_1;  
  
architecture test of mux_1 is  
begin  
  ot <= i0 when s1 = '0' and s0='0' else  
        i1 when s1 = '0' and s0='1' else  
        i2 when s1 = '0' and s0='0' else  
        i3;  
end teste;
```

Mux

Atribuição selecionável


► Formato:

```
WITH <expressao> SELECT  
  <nome_sinal> <= <sinal/valor> WHEN <condicao_1>  
                  <sinal/valor> WHEN <condicao_2>  
                  (...)  
                  <sinal/valor> WHEN OTHERS;
```

► Exemplo:

```
WITH sel SELECT  
  q <= a when "00",  
        b when "01",  
        c when "10",  
        d when others;
```

Processo implícito

 

- Todas as condições **devem** ser consideradas
- **WHEN OTHERS** considera todas as condições não consideradas nas cláusulas anteriores

Atribuição condicional – exemplos

```
with s0 select — s0 é tipo caracter
  x0 <= i0 and i1 when 'a',
        i0 or i1  when 'b' | 'c',
        i0 xor i1 when 'd' to 'g',
        i0        when 'x' downto 'k'
        i1 when others;

with b1 and b0 select — b1 e b0 tipo bit
  x1 <= i0 when '0',
        i1 when '1';
```

Construção composta

```
entity mux_2 is
  port (
    i0, i1, i2, i3 : in bit;
    s0, s1 : in bit;
    ot : out bit);
end mux_1;

architecture test of mux_1 is
  signal sel : bit_vector(1 downto 0);
begin
  sel <= s1 & s2;

  with sel select
    ot <= i0 when "00",
          i1 when "01",
          i2 when "10",
          i3 when "11";
end teste;
```

Mux

Atribuição condicional – exemplos

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cmpl_sig is
  port (
    a, b, sel : in std_logic;
    z : out std_logic
  );
end entity cmpl_sig;

architecture logic of cmpl_sig is
begin

  with sel select
    z <= a when '0',
         b when '1',
         '0' when others;

end architecture logic;
```

sel é **STD_LOGIC**

Possíveis valores de STD_LOGIC são '0', '1', 'X', ...
portanto **WHEN OTHERS** é necessário para 'X', ...

Atribuição concorrente de sinais

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cmpl_sig is
    port (
        a, b, sel : in std_logic;
        x, y, z : out std_logic
    );
end entity cmpl_sig;

architecture logic of cmpl_sig is
begin
    -- atribuição simples
    x <= (a and not sel) or (b and sel);

    -- atribuição condicional
    y <= a when sel='0' else
        b;

    -- atribuição selecionada
    with sel select
        z <= a when '0',
            b when '1',
            'x' when others;
end architecture logic;
```

Atribuição de sinais acontece em paralelo,
portanto a ordem das cláusulas
não afeta o funcionamento

Comparação entre “when else” e “with select”

- ▶ Na construção “WHEN ELSE”:
 - ordem das cláusulas indica precedência
 - a última cláusula tem **menor** prioridade
- ▶ Na construção “WITH SELECT”:
 - Todas as condições possuem a mesma prioridade
 - Todas possíveis entradas **devem** ser avaliadas
- ▶ Sem otimização, circuitos mais eficientes podem ser projetados
- ▶ Na síntese, ferramentas mais modernas podem gerar a mesma construção

Exercício

- ▶ Construa um multiplexador de 4-bits:
 - Crie uma versão com SELECT.
 - Crie outra versão com WHEN.
 - Entradas e saídas devem ser declaradas como unsigned (compatível com o somador).



- ▶ Construa componente MUXs e DEMUX com palavras variáveis (generics).
- ▶ Pesquise se é possível fazer um MUX completamente genérico: número de portas e bits das palavras.
- ▶ Lista Moodle.

- 1 Introdução
- 2 Constantes
- 3 Sinais
- 4 Operadores
- 5 Sinais: atribuição condicional e selecionável
- 6 Referências**

- ▶ *Introduction to Altera Devices and Design Software*
- ▶ PEDRONI, Volnei A. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p., ISBN 9788535234657.